

Programa para Excelência em Microeletrônica
Matéria: SystemVerilog

Exercício 02

Henrique Martins Miranda

Sumário

Questão 01 iii

Questão 02iv

Questão 03 v

Questão 04 v

Questão 05vi

Questão 06viii

Questão 07 x

Questão 08xii

Questão 09xiii

Questão 10xiii

Questão 01

```
module Registrador(  
    input logic clock,  
    input logic [3:0] entrada,  
    output logic[3:0] saida  
);  
  
    always_ff @ (posedge clock)  
        saida <= entrada;  
endmodule  
  
module Questao01 (  
    input swap, enable, clock,  
    output logic[3:0] UpSaida, DownSaida  
);  
  
logic[3:0] UpEntrada, DownEntrada;  
Registrador Upcount (.clock(clock), .entrada(UpEntrada), .saida(UpSaida)),  
                    Downcount (.clock(clock), .entrada(DownEntrada), .saida(DownSaida));  
  
always_comb  
begin  
    if(enable)  
        if(swap)  
            UpEntrada = DownSaida;  
        else  
            UpEntrada = UpSaida + 4'd1;  
    else  
        UpEntrada = UpSaida + 4'd1;  
end  
  
always_comb  
begin  
    if(enable)  
        if(swap)  
            DownEntrada = UpSaida;  
        else  
            DownEntrada = DownSaida - 4'd1;  
    else  
        DownEntrada = DownSaida - 4'd1;  
end  
  
endmodule
```

Questão 02

```
module Count(  
    input logic clock,  
    input logic [8:0] entrada,  
    output logic [8:0] saida  
);  
  
    always_ff @ (posedge clock)  
        saida <= entrada;  
endmodule  
  
module Questao02(  
    input clock,  
    output logic f  
);  
  
    logic[8:0] CountEntrada, CountSainda;  
  
    Count count(.clock(clock), .entrada(CountEntrada), .saida(CountSainda));  
  
    always_comb  
        begin  
            if(CountSainda == 8'd499)  
                CountEntrada = 8'd0;  
            else  
                CountEntrada = CountSainda + 8'd1;  
            end  
  
    always_comb  
        begin  
            if((CountSainda > 8'd19) && (CountSainda < 8'd90))  
                f = 1'd0;  
            else  
                f = 1'd1;  
            end  
  
endmodule
```

- “f” em 0 passa aproximadamente 700 ns;
- “f” em 1 passa aproximadamente 4 300 ns.

Questão 03

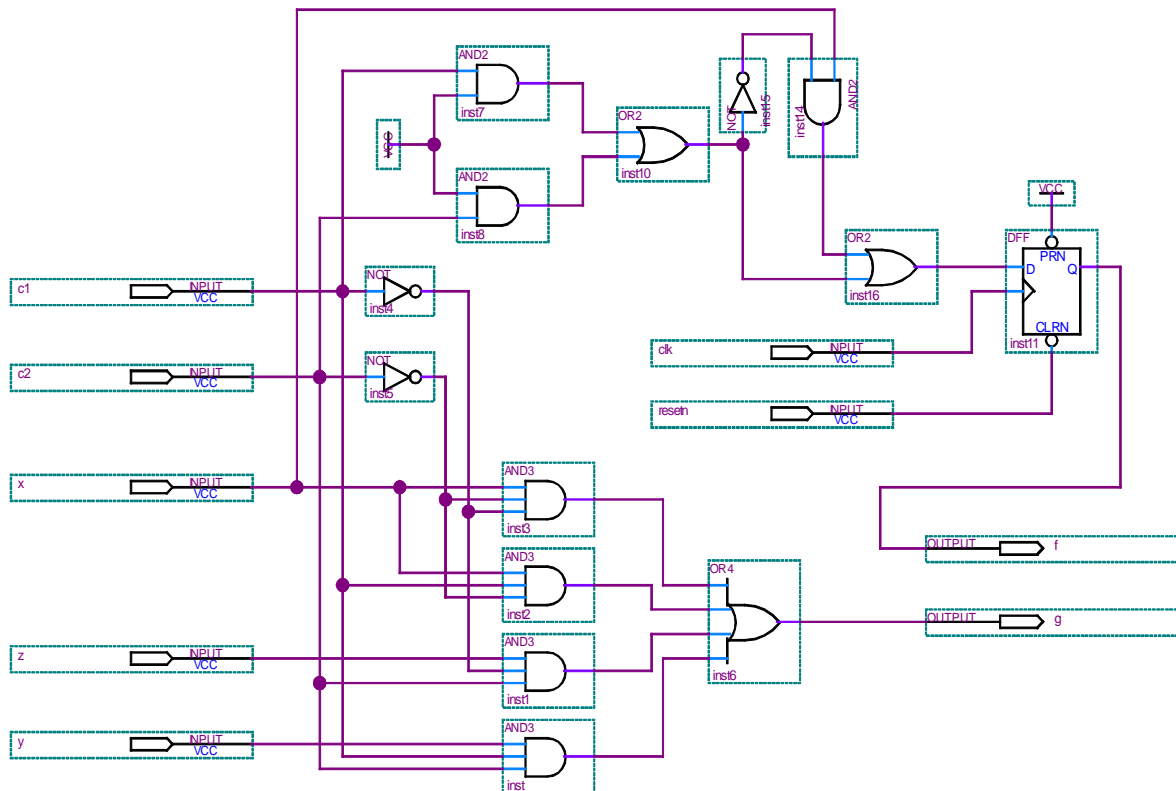


Figura 2 – Questão 03.

Questão 04

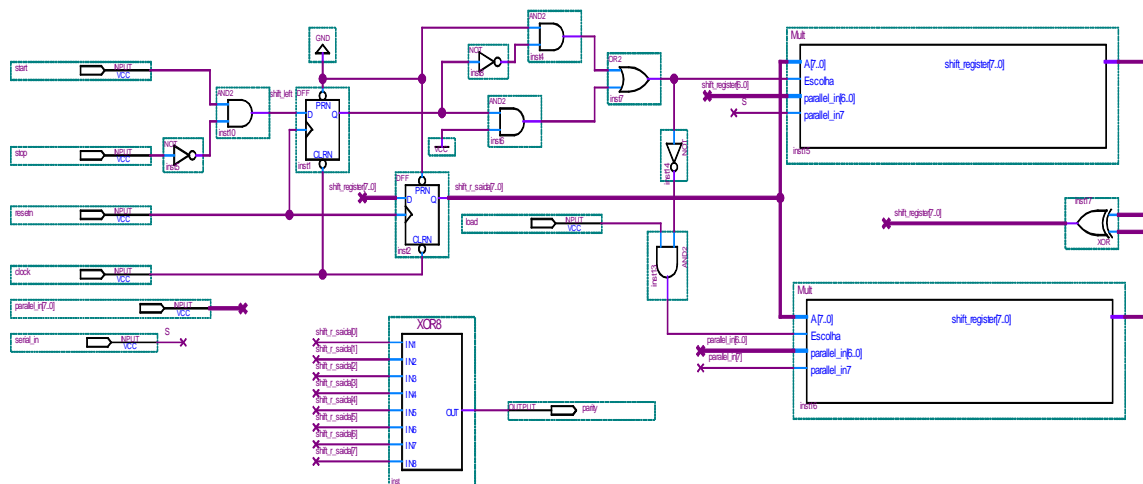


Figura 3 – Questão 04.

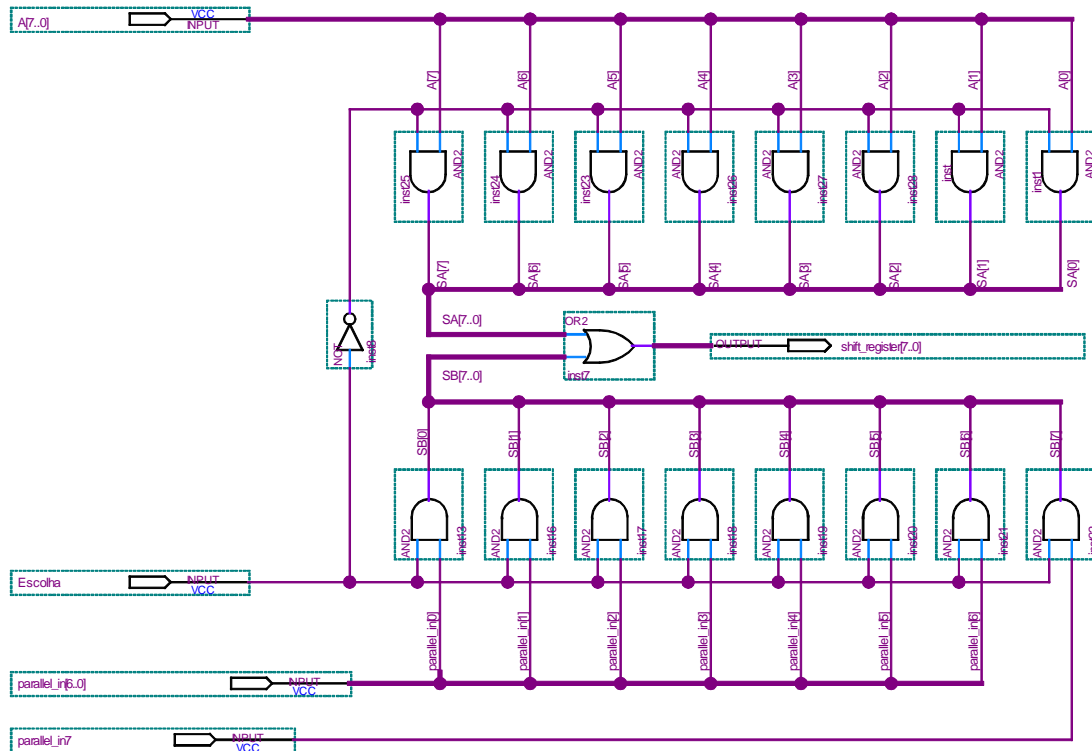


Figura 4 – Multiplex 2-1 de 8 bits.

Questão 05

Sim, pode substituir o laço “for” por um “while”, esses dois laços tem a mesma função, contudo, com syntax diferente, por exemplo a incrementarão da variável “i” tem que ser feita dentro do “while”. O código ficaria assim:

```
[...]
i = 0;

while (i < 8)
begin
    if(data_in[i]) msb <= i;

    i = i+1;
end
[...]
```

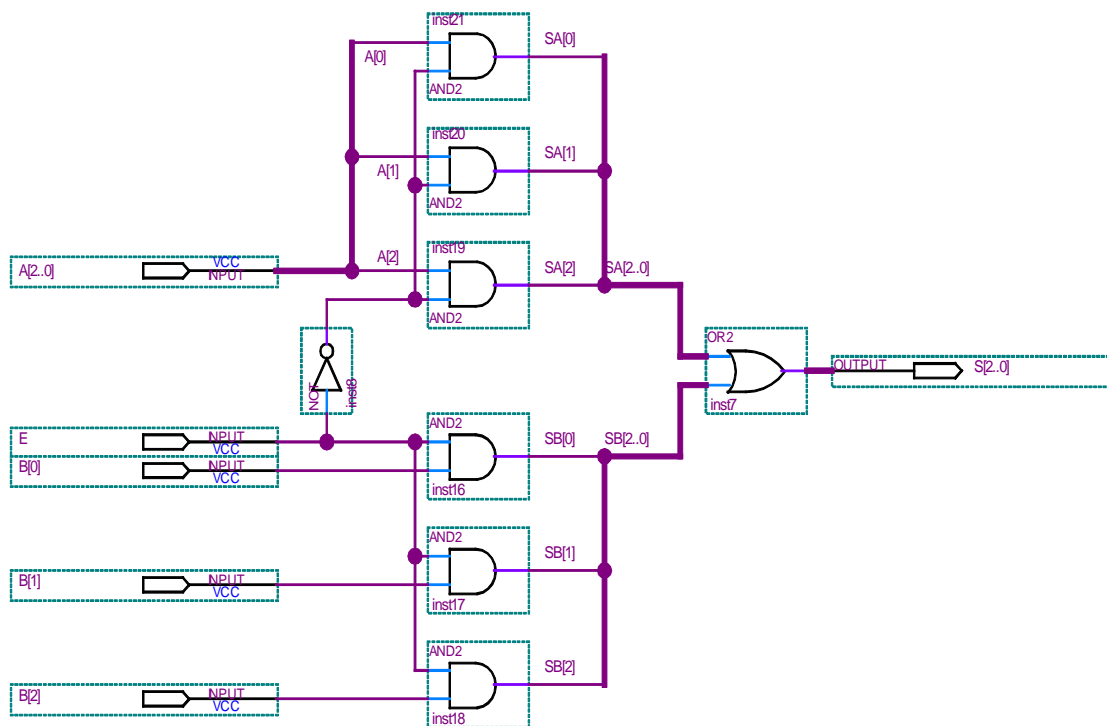


Figura 5 – Multiplex 2-1 3bits.

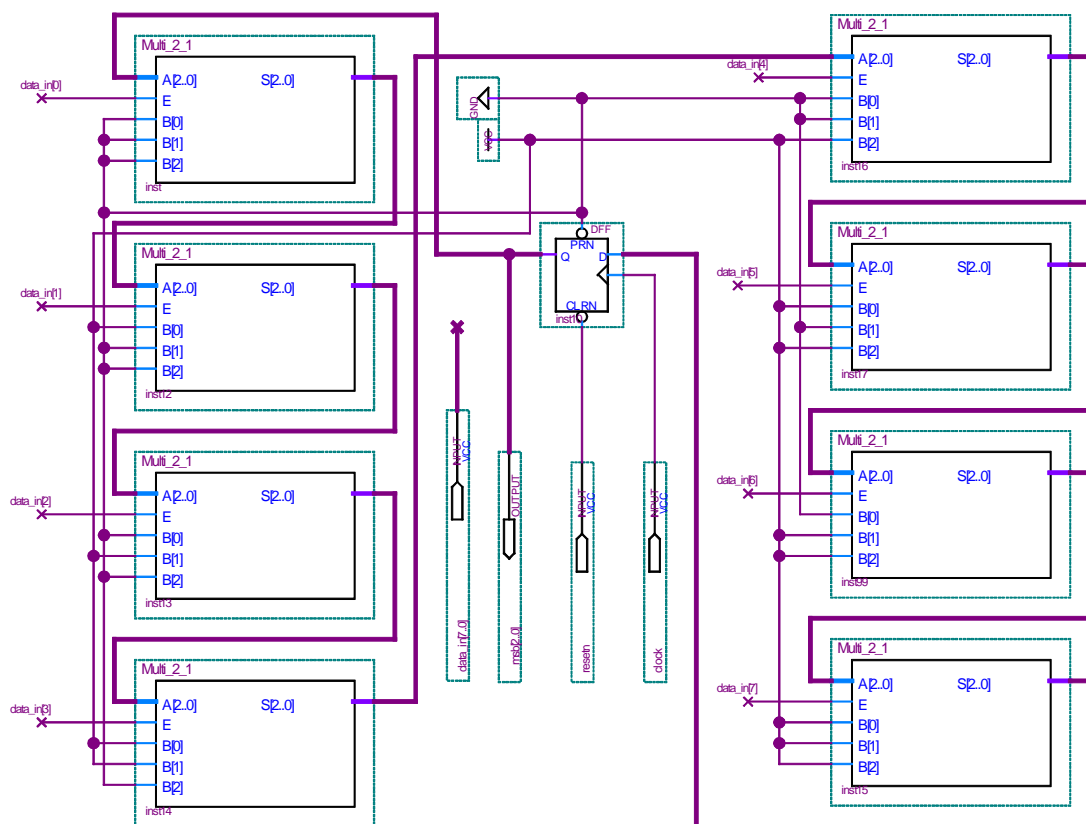


Figura 6 – Questão 05.

Questão 06

- “f” em 0 passa 810 ns;
- “f” em 1 passa 3 690 ns;
- “g” em 1 passa 1 012,5 ns;
- “g” em 0 passa 3 487,5 ns.

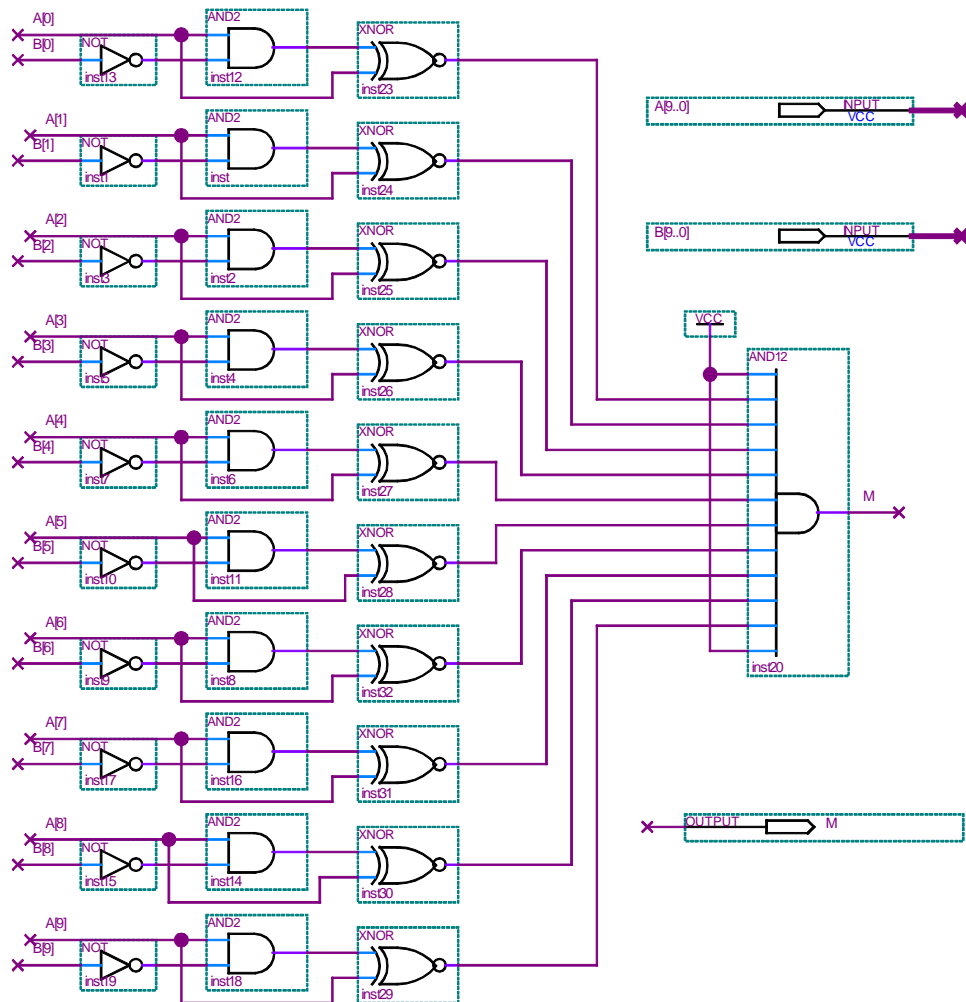


Figura 7 – Comparador “>” de 10 bits.

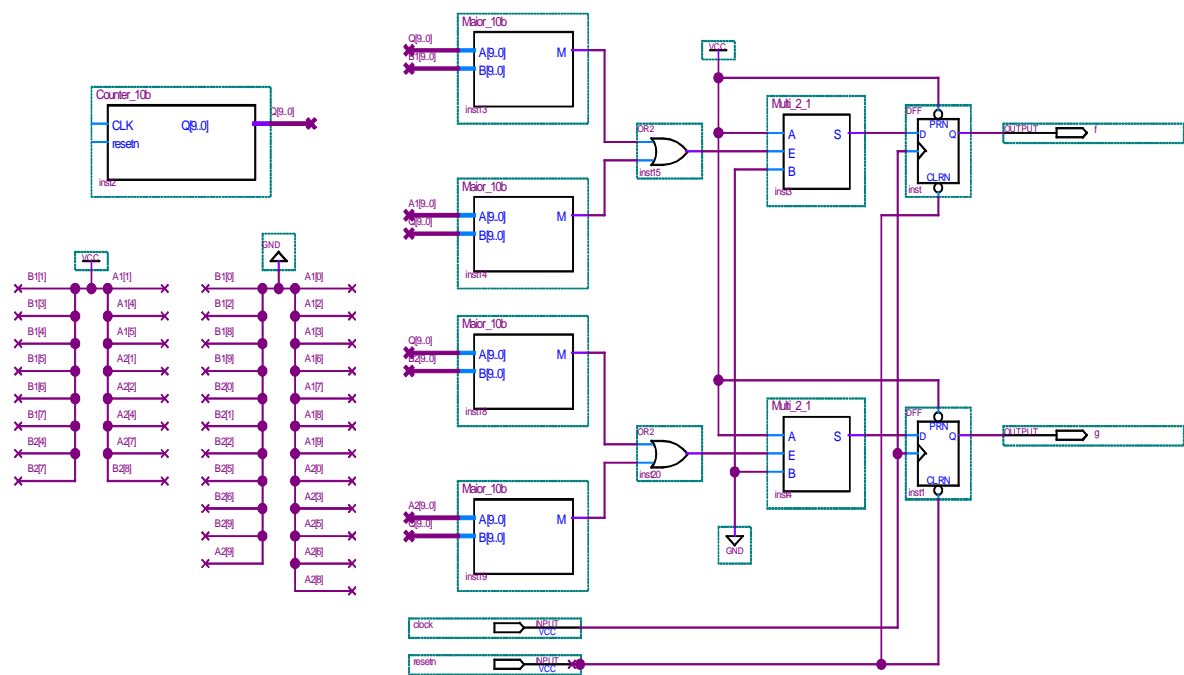


Figura 10 – Questão 06.

Questão 07

A saída “f” receber o valor de “c” antes de “c” receber “a + b”, pós é bloqueante, contudo, “a” e “b” recebe os valores não bloqueantes para que quando o “c” for receber os valores deles, já receber o “valor atualizado” e assim poder ir contando. O “f” é sempre o valor antigo de “c”.

 


Figura 11 – Meio Somador usado nas questões 7,8 e 9.

 


Figura 12 – Somador Completo usado nas questões 7,8 e 9.

 


Figura 13 – Somador 8bits usado nas questões 7,8 e 9.

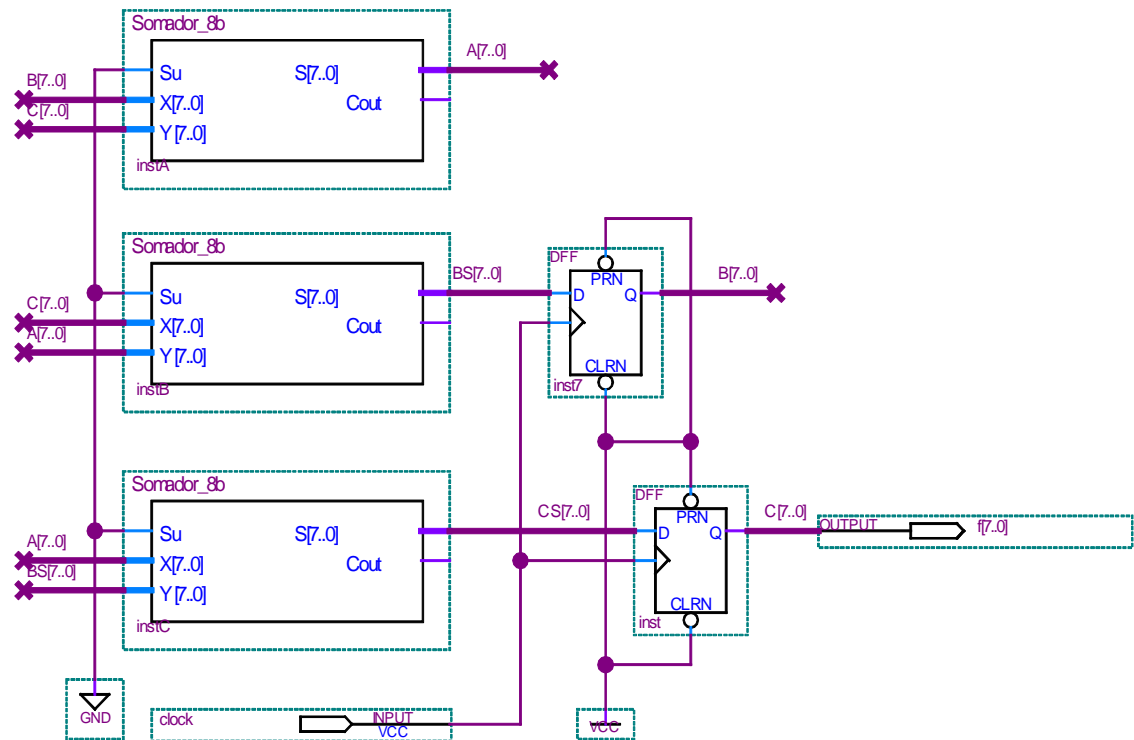


Figura 14 – Questão 07.

Questão 08

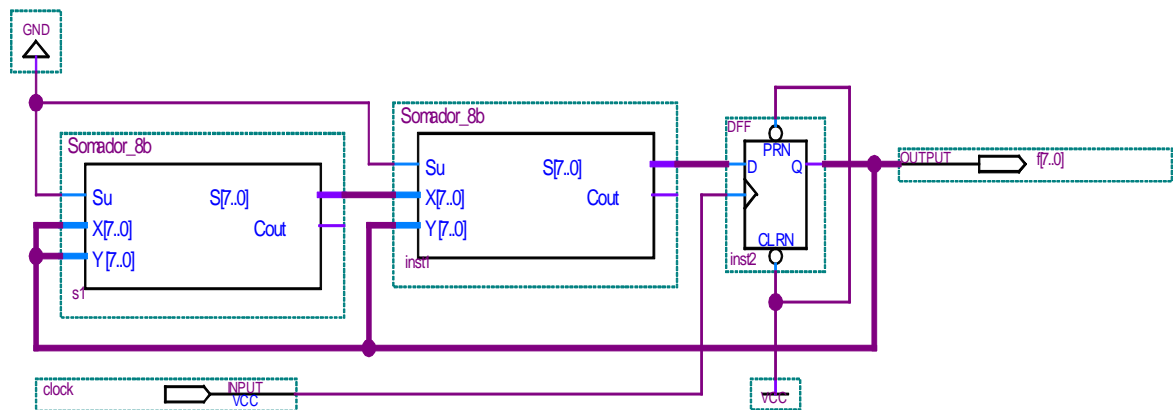


Figura 15 – Questão 08.

Questão 09

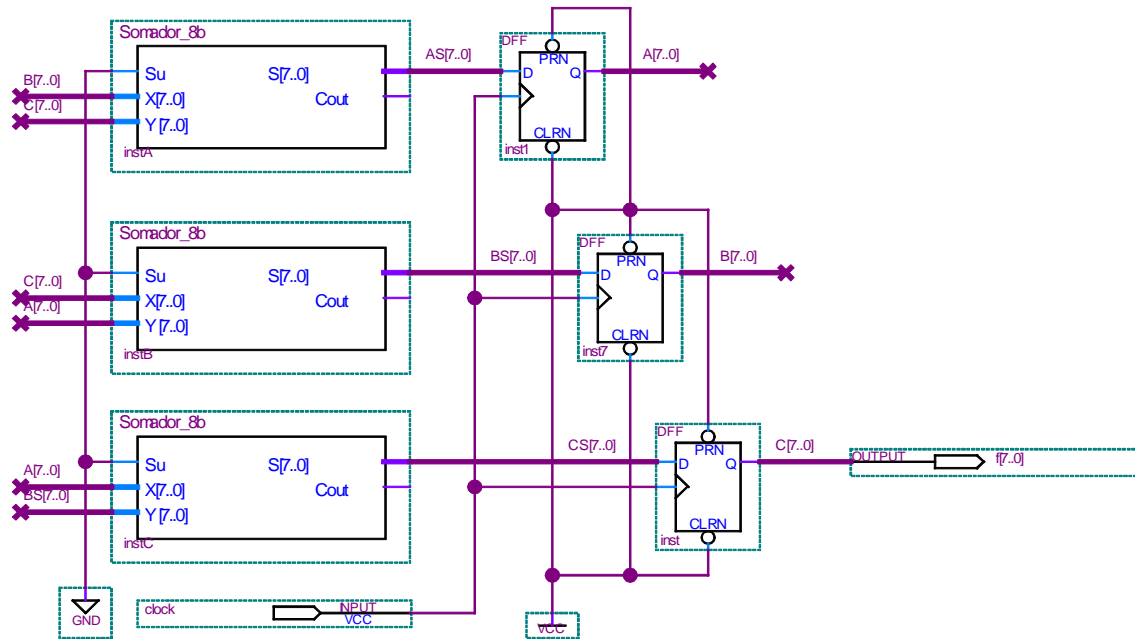


Figura 16 – Questão 08.

Questão 10

```

module Questao10 (
    input logic reset, clk,
    output logic f, g
);
    logic [12:0] counter;
    always_ff @(posedge clk or negedge reset )
    begin
        if (!reset)
        begin
            counter <= 10'd0;
            f <= 1'b0;
            g <= 1'b0;
        end
        else
        begin
            f <= 1'b1;
            if (counter > 13'd3850 && counter < 13'd4150) f <= 1'b0;
            g <= 1'b1;
            if (counter > 13'd3200 && counter < 13'd3800) g <= 1'b0;
            if (counter < 13'd4600) counter <= counter + 13'd1;
            else counter <= 13'd0;
        end
    end
endmodule

```